

circuit

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

R σε Ω	i σε mA	V σε Volt
5	0,75	4
10	0,4	4,3
12	0,3	4,4
32	0,15	4,5
47	0,09	4,6
69	0,06	4,7
100	0,04	4,8

E= 4,73 V
r= 1,03 Ω

